

MODUL PRAKTIKUM DESAIN SISTEM DIGITAL

CONTINUOUS

COMPUTING LABORATORY

Tugas Pendahuluan Modul 3

Sel Memory dan Register

Nama : Ariski Myardi

NIM : 1103220019

Shift/Hari : 4/Selasa

Kelompok : 11

NIM Ganjil

1. Jelaskan Tujuan dari Praktikum Modul 3 menggunakan bahasa kalian sendiri !
2. Jelaskan apa itu rangkaian Flip flop !
3. Jelaskan perbedaan antara JK Flip flop dan T Flip flop menurut pemahaman kalian !
4. Gambarkan logic gate SR Flip flop !
5. Jelaskan apa itu Latch menurut pemahaman kalian !

NIM Genap


1. Jelaskan alat dan bahan yang dibutuhkan dari praktikum modul 3 !
2. Sebutkan dan jelaskan macam macam rangkaian Flip flop !
3. Jelaskan perbedaan antara SR Flip flop dan D Flip flop menurut pemahaman kalian !
4. Gambarkan logic gate JK Flip flop !
5. Jelaskan perbedaan Latch dan Flip flop menurut pemahaman kalian !

Praktikum

NIM Ganjil

Buatlah rangkain seperti dibawah ini, lalu lakukan percobaan untuk mengetahui hasil input dan outputnya!
Berikan screenshoot dengan tanggal dan waktu disertai dengan link tinkercad!

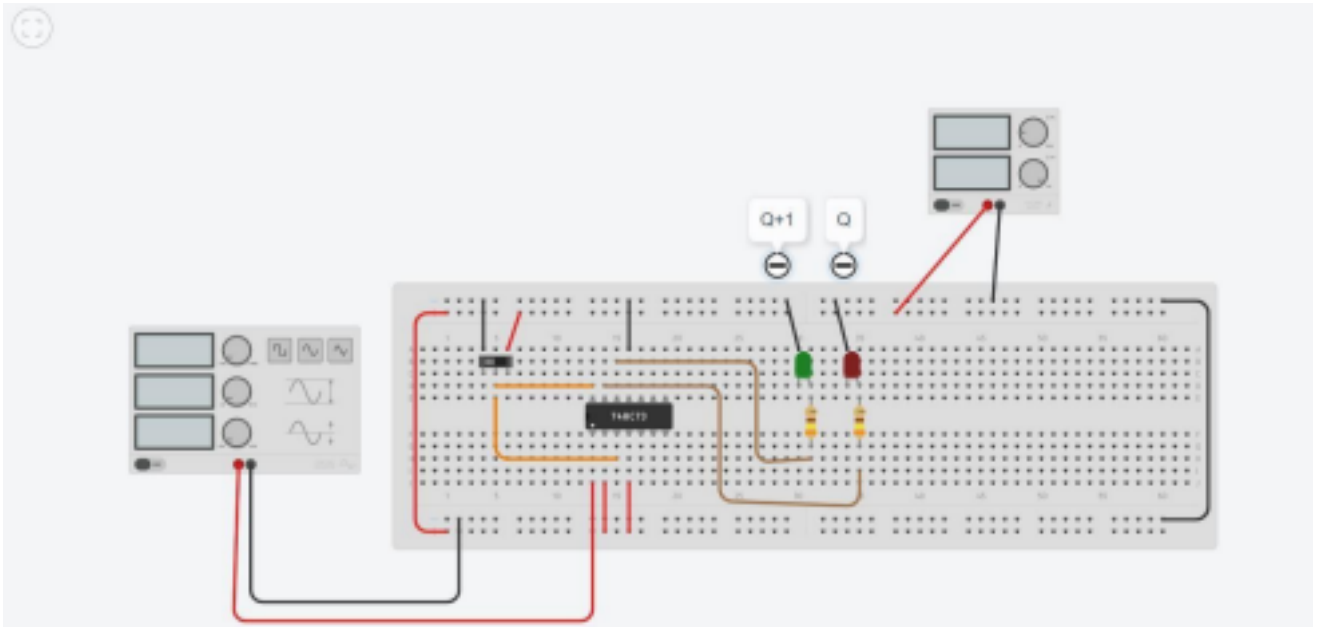(USAHAKAN RAKIT SENDIRI JIKA KETAHUAN TERJADI PLAGIARISASI NILAI TP = 0




MODUL PRAKTIKUM DESAIN SISTEM DIGITAL

CONTINUOUS

COMPUTING LABORATORY


NIM Genap :

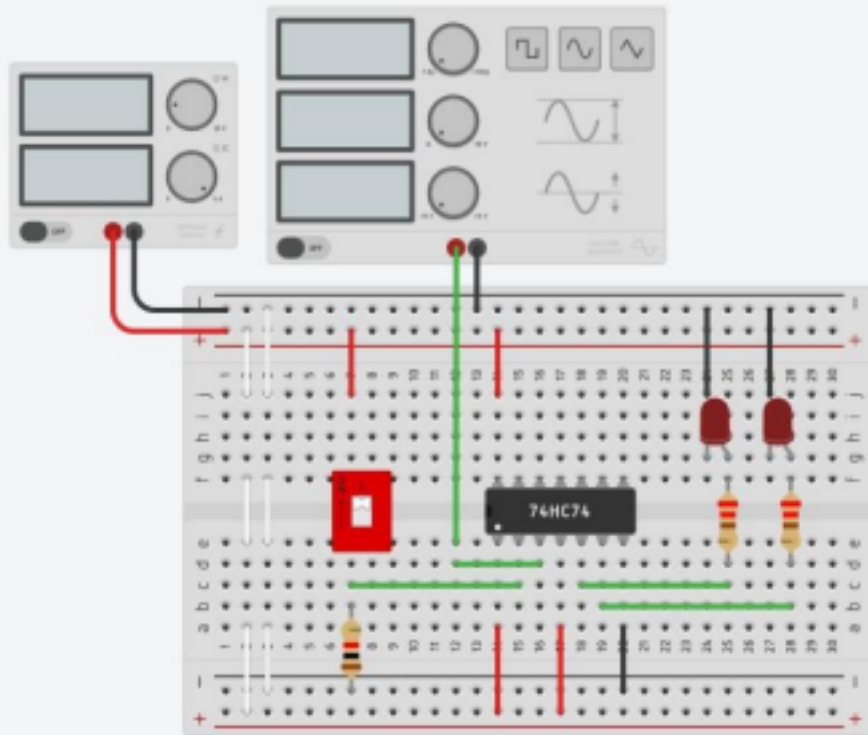Buatlah rangkain seperti dibawah ini, lalu lakukan percobaan untuk mengetahui hasil input dan outputnya!
 Berikan screenshoot dengan tanggal dan waktu disertai dengan link tinkercad!
(USAHAKAN RAKIT SENDIRI JIKA KETAHUAN TERJADI PLAGIARISASI NILAI TP = 0)




JAWABAN :

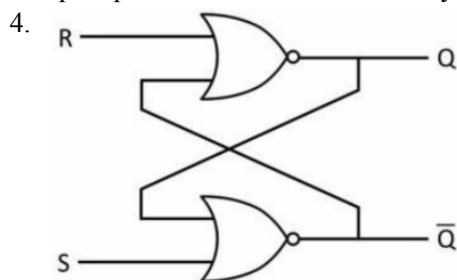1. Bisa dan mengerti karakteristik dan fungsi flip-flop, latches, dan mengerti bagaimana perancangan dan implementasi sel memory
2. Flip - Flop merupakan rangkaian dari gerbang logika yang berfungsi untuk menyimpan state secara “Semi Permanen” karena suatu flip - flop yang terhubung dengan sumber daya akan tetap mempertahankan data yang disimpan hingga terdapat suatu perintah untuk mengubah atau menghapusnya atau sumber daya dimatikan / diputus.
3. JK flip-flop lebih fleksibel karena memiliki kontrol yang lebih detail atas perubahan output. T flip-flop lebih sederhana karena hanya memiliki satu input dan fungsi toggle yang mudah dipahami.



5. Latch adalah komponen elektronik penting yang digunakan untuk menyimpan data digital secara stabil dan efisien. Kemampuannya untuk mempertahankan data tanpa penyegaran dan beroperasi dengan kecepatan tinggi menjadikannya elemen penting dalam berbagai sistem elektronik.

Tugas Praktek Ganjil

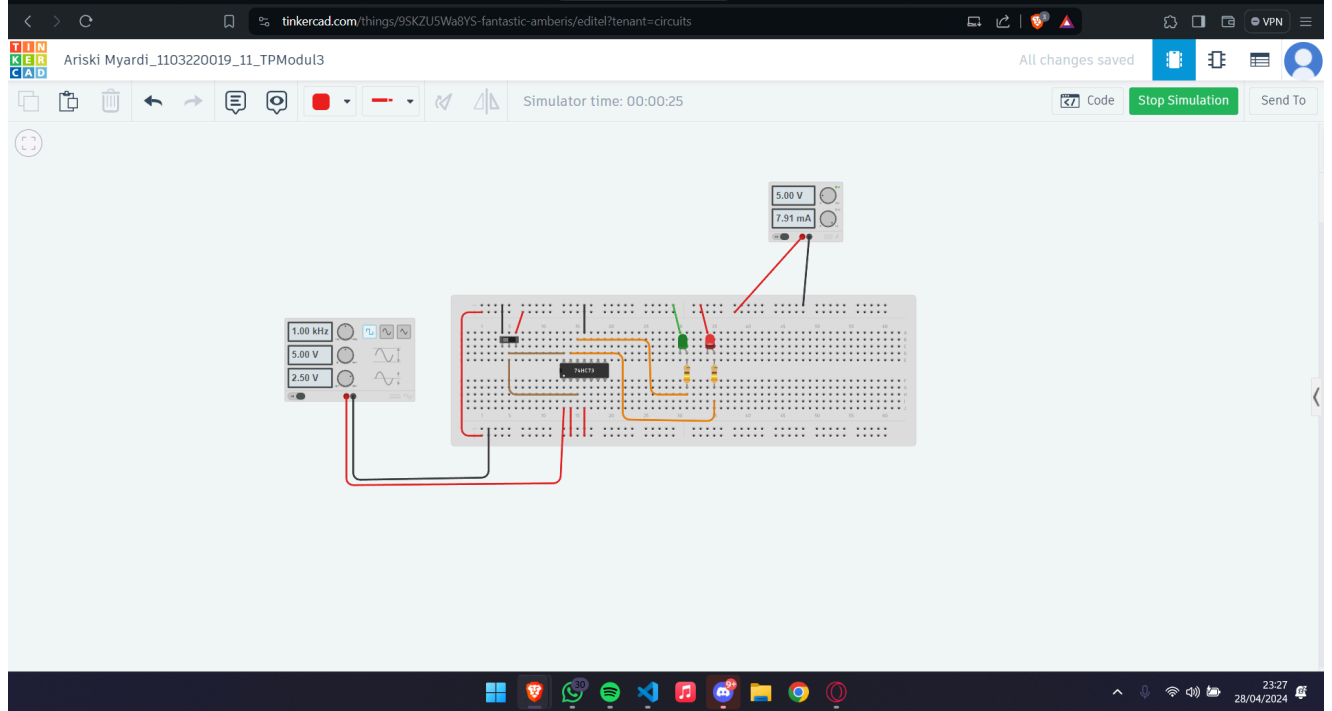

Link:

<https://www.tinkercad.com/things/9SKZU5Wa8YS-ariski-myardi110322001911tpmodul3>